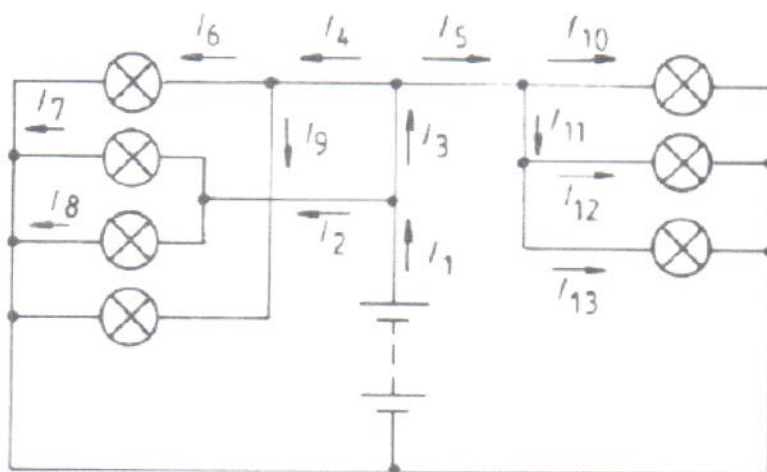


In der vorliegenden Schaltung der Beleuchtung eines Kraftfahrzeuges fließen folgende Ströme:



$$I_6 = 0,5 \text{ A}$$

$$I_7 = 6 \text{ A}$$

$$I_8 = 6 \text{ A}$$

$$I_9 = 0,5 \text{ A}$$

$$I_{10} = 0,8 \text{ A}$$

$$I_{12} = 0,8 \text{ A}$$

$$I_{13} = 0,8 \text{ A}$$